

ASSINMENT 2\_EXTENDED

	GROUP		NAME	
	1		Ahmed Khalaf Mohamed Ali	

1)

```
1 module GRAY_CODE (  
2     input [2:0] A,  
3     output reg [6:0] B  
4 );  
5 parameter USE_GRAY = 1;  
6  
7 generate  
8     if (USE_GRAY) begin  
9         always @(*) begin  
10             case (A)  
11                 3'b000: B = 7'b00000000;  
12                 3'b001: B = 7'b00000001;  
13                 3'b010: B = 7'b00000011;  
14                 3'b011: B = 7'b00000010;  
15                 3'b100: B = 7'b00000110;  
16                 3'b101: B = 7'b00000111;  
17                 3'b110: B = 7'b00000101;  
18                 3'b111: B = 7'b00000100;  
19                 default: B = 7'b00000000;  
20             endcase  
21         end  
22     end else begin  
23         always @(*) begin  
24             case (A)  
25                 3'b000: B = 7'b00000000;  
26                 3'b001: B = 7'b00000001;  
27                 3'b010: B = 7'b00000010;  
28                 3'b011: B = 7'b00000100;  
29                 3'b100: B = 7'b00001000;  
30                 3'b101: B = 7'b00010000;  
31                 3'b110: B = 7'b01000000;  
32                 3'b111: B = 7'b10000000;  
33                 default: B = 7'b00000000;  
34             endcase  
35         end  
36     end  
37 endgenerate  
38  
39 endmodule  
40  
41
```






2)

```
C:/questasim64_2021.1/examples/DEMUX.v (/DUMUX_tb/DUT) - Default
Ln#
1  module DUMUX(D,S,Y);
2      input D;
3      input [1:0]S;
4      output reg [3:0]Y;
5      always @(*) begin
6          Y=4'b0000;
7          case(S)
8              2'b00: Y[0]=D;
9              2'b01: Y[1]=D;
10             2'b10: Y[2]=D;
11             2'b11: Y[3]=D;
12             default : Y=4'b0000;
13         endcase
14     end
15 endmodule
16
```

```

1  module DUMUX_tb();
2      reg D_tb;
3      reg [1:0] S_tb;
4      wire[3:0] Y_tb;
5      reg [3:0] Y_expected;
6
7      DUMUX DUT(D_tb,S_tb,Y_tb);
8      integer i,j;
9      initial begin
10         #0;
11         for(i=0 ; i<=1 ; i=i+1) begin
12             D_tb=i;
13             for(j=0 ; j<=3 ; j=j+1) begin
14                 S_tb=j;
15                 #1
16                 case(S_tb)
17                     2'b00: Y_expected={3'b000,D_tb};
18                     2'b01: Y_expected={2'b00,D_tb,1'b0};
19                     2'b10: Y_expected={1'b0,D_tb,2'b00};
20                     2'b11: Y_expected={D_tb,3'b000};
21                     default : Y_expected=4'b0000;
22                 endcase
23                 #5;
24                 if(Y_expected != Y_tb ) begin
25                     $display("error");
26                     $stop;
27                 end
28                 #10;
29             end
30         end
31     end
32     initial begin
33         $monitor ("D_tb=%b,S_tb=%b,Y_expected=%b,Y_tb=%b",D_tb,S_tb,Y_expected,Y_tb);
34     end
35 endmodule
36

```

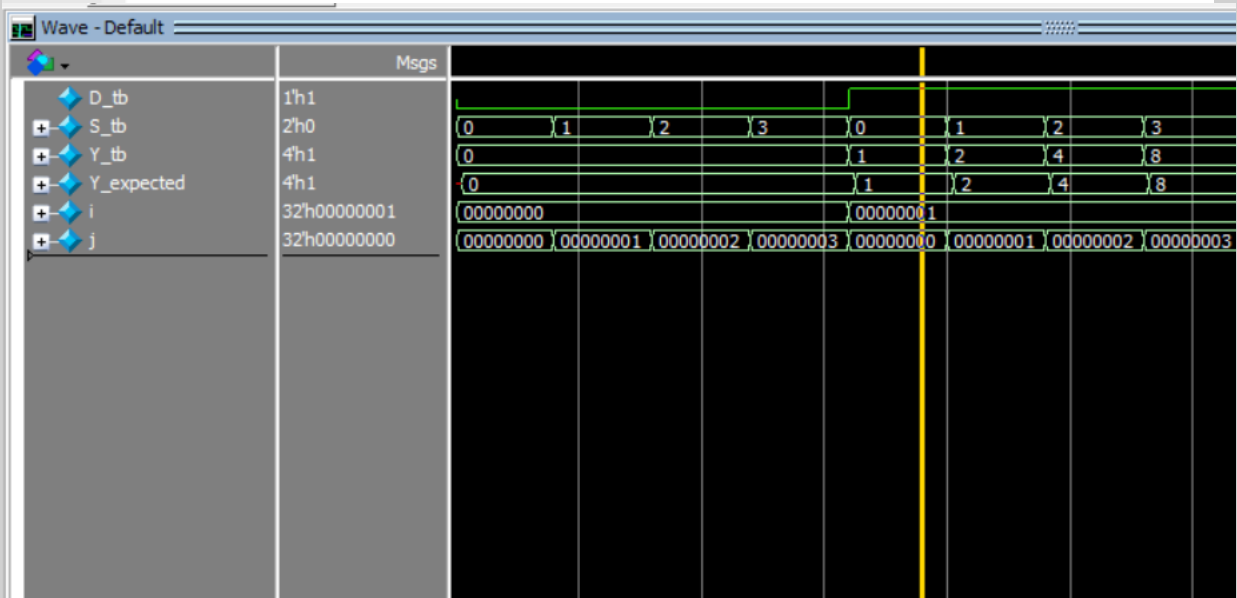

```
# D_tb=0,S_tb=00,Y_expected=xxxx,Y_tb=0000
# D_tb=0,S_tb=00,Y_expected=0000,Y_tb=0000
# D_tb=0,S_tb=01,Y_expected=0000,Y_tb=0000
# D_tb=0,S_tb=10,Y_expected=0000,Y_tb=0000
# D_tb=0,S_tb=11,Y_expected=0000,Y_tb=0000
# D_tb=1,S_tb=00,Y_expected=0000,Y_tb=0001
# D_tb=1,S_tb=00,Y_expected=0001,Y_tb=0001
# D_tb=1,S_tb=01,Y_expected=0001,Y_tb=0010
# D_tb=1,S_tb=01,Y_expected=0010,Y_tb=0010
# D_tb=1,S_tb=10,Y_expected=0010,Y_tb=0100
# D_tb=1,S_tb=10,Y_expected=0100,Y_tb=0100
# D_tb=1,S_tb=11,Y_expected=0100,Y_tb=1000
# D_tb=1,S_tb=11,Y_expected=1000,Y_tb=1000
```

VSTM 205